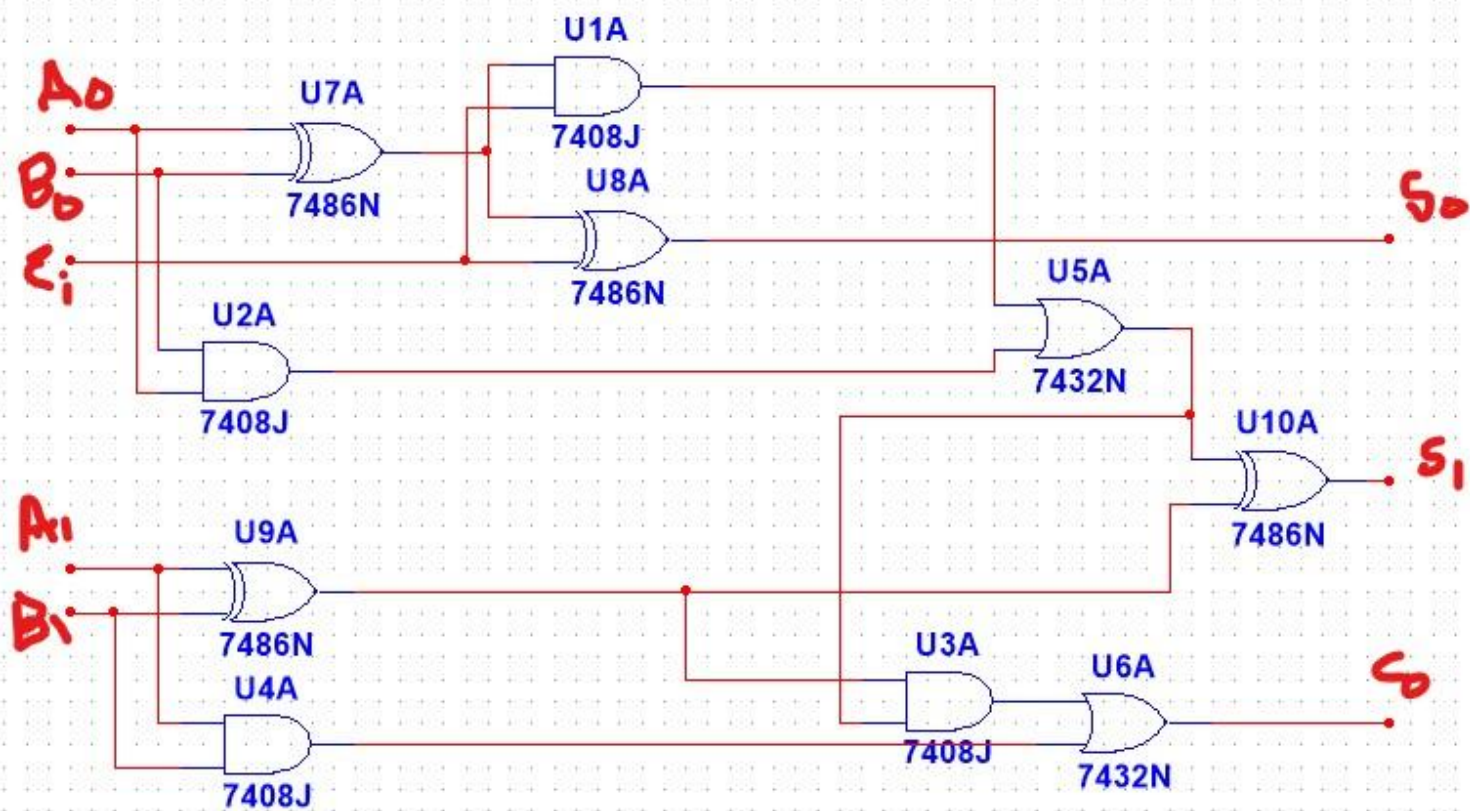



$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus C_{in}$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_{out}$$

$$\text{where, } C_{out} = A_0 B_0 + C_{in}(A_0 \oplus B_0)$$
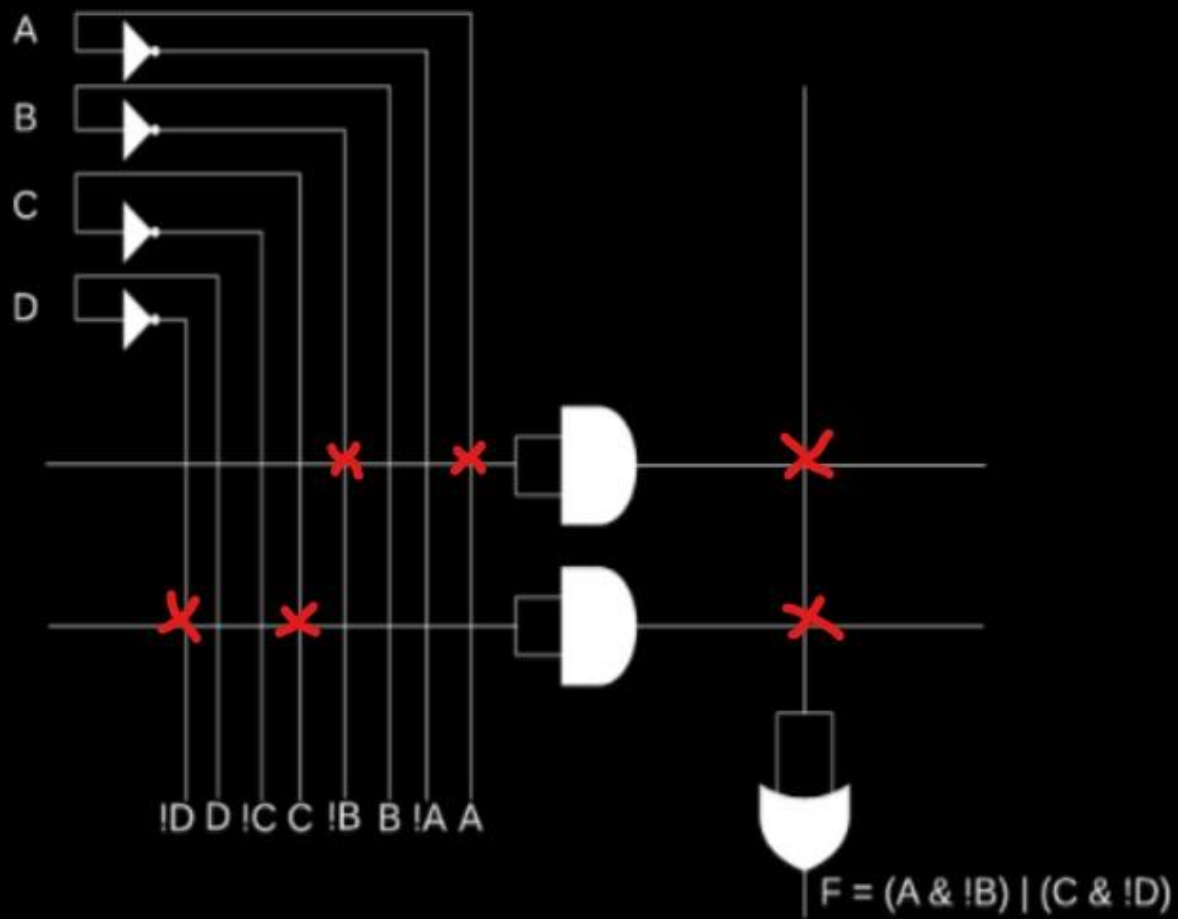
$$C_0 = A_1 B_1 + C_{out}(A_1 \oplus B_1)$$





$$A \cdot B' + C \cdot D'$$

RAM CONTENTS				
Address				Output Data
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A is anded with B' and C anded with D' and
product terms are ored together is the only
possible solution